



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Tarea 2

Diseño y Verificación de Máquinas de Estado Finitos

Sistemas Digitales Programables

Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos

2020/2021

Irene Garcia do Amaral

Diseño de un controlador para un motor paso a paso

Implementación en Verilog:

```
module control_motor
(
    input CLK, RESET, UP_DOWN, HALF_FULL, ENABLE,
    output A, B, C, D, INH1, INH2
);
    reg [5:0] Estado_Actual, Estado_Siguiente;
    parameter [5:0] S1=6'b010111, S2=6'b000101, S3=6'b100111, S4=6'b100010, S5=6'b101011, S6=6'b001001, S7=6'b011011, S8=6'b010010;
    assign {A, B, C, D, INH1, INH2} = Estado_Actual;

    always @(posedge CLK, negedge RESET)
    begin
        if(!RESET)
            Estado_Actual <= S1;
        else
            Estado_Actual <= Estado_Siguiente;
        end
    always @(Estado_Actual, ENABLE, UP_DOWN, HALF_FULL)
    begin
        case (Estado_Actual)
            S1:
                if(ENABLE)
                    if(HALF_FULL) //modo FULL
                        if(UP_DOWN)
                            Estado_Siguiente = S2;
                        else
                            Estado_Siguiente = S8;
                    else //modo HALF
                        if(UP_DOWN)
                            Estado_Siguiente = S3;
                        else
                            Estado_Siguiente = S7;
                else
                    Estado_Siguiente = S1;

            S2:
                if(ENABLE)
                    if(HALF_FULL) //modo FULL
                        if(UP_DOWN)
                            Estado_Siguiente = S3;
                        else
                            Estado_Siguiente = S1;
                    else //modo HALF
                        if(UP_DOWN)
                            Estado_Siguiente = S4;
                        else
                            Estado_Siguiente = S8;
                else
                    Estado_Siguiente = S2;

            S3:
                if(ENABLE)
                    if(HALF_FULL) //modo FULL
                        if(UP_DOWN)
                            Estado_Siguiente = S4;
                        else
                            Estado_Siguiente = S2;
                    else //modo HALF
                        if(UP_DOWN)
                            Estado_Siguiente = S5;
                        else
                            Estado_Siguiente = S1;
                else
                    Estado_Siguiente = S3;

            S4:
                if(ENABLE)
                    if(HALF_FULL) //modo FULL
                        if(UP_DOWN)
                            Estado_Siguiente = S5;
                        else
                            Estado_Siguiente = S3;
                    else //modo HALF
                        if(UP_DOWN)
                            Estado_Siguiente = S6;
                        else
                            Estado_Siguiente = S2;
                else
                    Estado_Siguiente = S4;
        endcase
    end
end
```

```

S5:
  if(ENABLE)
    if(HALF_FULL) //modo FULL
      if(UP_DOWN)
        Estado_Siguiente = S6;
      else
        Estado_Siguiente = S4;
    else //modo HALF
      if(UP_DOWN)
        Estado_Siguiente = S7;
      else
        Estado_Siguiente = S3;
    else
      Estado_Siguiente = S5;
  end if

S6:
  if(ENABLE)
    if(HALF_FULL) //modo FULL
      if(UP_DOWN)
        Estado_Siguiente = S7;
      else
        Estado_Siguiente = S5;
    else //modo HALF
      if(UP_DOWN)
        Estado_Siguiente = S8;
      else
        Estado_Siguiente = S4;
    else
      Estado_Siguiente = S6;
  end if

S7:
  if(ENABLE)
    if(HALF_FULL) //modo FULL
      if(UP_DOWN)
        Estado_Siguiente = S8;
      else
        Estado_Siguiente = S6;
    else //modo HALF
      if(UP_DOWN)
        Estado_Siguiente = S1;
      else
        Estado_Siguiente = S5;
    else
      Estado_Siguiente = S7;
  end if

S8:
  if(ENABLE)
    if(HALF_FULL) //modo FULL
      if(UP_DOWN)
        Estado_Siguiente = S1;
      else
        Estado_Siguiente = S7;
    else //modo HALF
      if(UP_DOWN)
        Estado_Siguiente = S2;
      else
        Estado_Siguiente = S6;
    else
      Estado_Siguiente = S8;
  end if
default: Estado_Siguiente = S1;
endcase
end
endmodule

```

RTL Viewer:

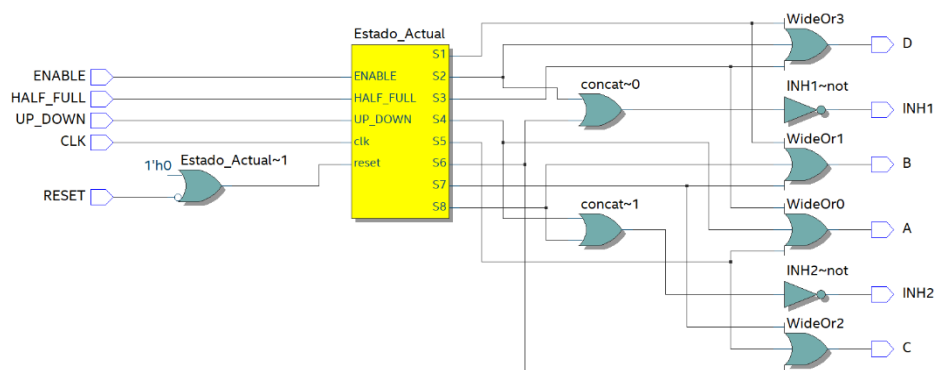


Figura 1: RTL Viewer del controlador para un motor paso a paso

Implementación del Testbench:

Utilizando un testbench han sido realizadas 8 tasks para simulación:

- Test de RESET
- Test en modo HALF, UP e IMPAR
- Test en modo HALF, UP y PAR
- Test en modo HALF, DOWN e IMPAR
- Test en modo HALF, DOWN y PAR
- Test de DISABLE

```

`timescale 1ns/1ps

module tb_control_motor();
    localparam T = 20;

    reg CLK, RESET, UP_DOWN, HALF_FULL, ENABLE;

    wire A, B, C, D, INH1, INH2;

    tlixo control_motor_inst
    (
        .CLK(CLK), // input CLK_sig
        .RESET(RESET), // input RESET_sig
        .UP_DOWN(UP_DOWN), // input UP_DOWN_sig
        .HALF_FULL(HALF_FULL), // input HALF_FULL_sig
        .ENABLE(ENABLE), // input ENABLE_sig
        .A(A), // output A_sig
        .B(B), // output B_sig
        .C(C), // output C_sig
        .D(D), // output D_sig
        .INH1(INH1), // output INH1_sig
        .INH2(INH2) // output INH2_sig
    );

    defparam control_motor_inst.S1 = 'b010111;
    defparam control_motor_inst.S2 = 'b000101;
    defparam control_motor_inst.S3 = 'b100111;
    defparam control_motor_inst.S4 = 'b100010;
    defparam control_motor_inst.S5 = 'b101011;
    defparam control_motor_inst.S6 = 'b001001;
    defparam control_motor_inst.S7 = 'b011011;
    defparam control_motor_inst.S8 = 'b010010;

    // defparam [5:0] Estado_Actual, Estado_Siguiente; -----????

    initial
    begin
        RESET = 1;
        UP_DOWN = 1; //UP
        HALF_FULL = 0; //HALF=0, FULL=1
        ENABLE = 0;

        $display("COMIENZA LA SIMULACIÓN!");
        #(T*1);

        reset(5);
        ModoHalfUpImpar(10);
        ModoHalfUpPar(10);
        ModoHalfDownImpar(10);
        ModoHalfDownPar(10);
        ModoFullUp(10);
        ModoFullDown(10);
        Disable(5);

        $display("FIN DE SIMULACIÓN!");
        $stop;
    end

    always
    begin
        CLK = 0;
        #(T/2) CLK <= ~CLK;
    end

    /* ----- ZONA DE TASK ----- */

    task reset(input integer ciclos_reset); //TEST DE RESET
    begin
        $display("Caso RESET (%d ciclos)", ciclos_reset);

        RESET = 0;
        #(T*2);
        RESET = 1;
    end
    endtask

    task ModoHalfUpImpar(input integer ciclos_halfupimpar); //TEST EN MODO HALF, UP, IMPAR and ENABLE
    begin
        $display("Caso 1: TEST EN MODO HALF UP IMPAR (%d ciclos)", ciclos_halfupimpar);

        HALF_FULL = 'b0;
        UP_DOWN = 'b1;
        #(T*2) RESET = 'b1;
        @(negedge CLK) ENABLE = 'b1;
        #(T*12)
        @(negedge CLK) ENABLE = 'b0;
        #(T*5);
    end
    endtask

```

```
task ModoHalfUpPar(input integer ciclos_halfuppar); //TEST EN MODO HALF, UP, PAR and ENABLE
begin
    $display("Caso 1: TEST EN MODO HALF UP PAR (%d ciclos)", ciclos_halfuppar);
    HALF_FULL = 1'b1;
    UP_DOWN = 1'b0;
    #(T*2) RESET = 1'b1;
    @(negedge CLK) ENABLE = 1'b1;
    #(T*3/4) HALF_FULL = 1'b0;
    #(T*12)
    @(negedge CLK) ENABLE = 1'b0;
    #(T*5);
end
endtask

task ModoHalfDownImpar(input integer ciclos_halfdownimpar); //TEST EN MODO HALF, DOWN, IMPAR and ENABLE
begin
    $display("Caso 1: TEST EN MODO HALF UP IMPAR (%d ciclos)", ciclos_halfdownimpar);
    HALF_FULL = 1'b1;
    UP_DOWN = 1'b0;
    #(T*2) RESET = 1'b1;
    @(negedge CLK) ENABLE = 1'b1;
    #(T*3/4) HALF_FULL = 1'b0;
    #(T*12)
    @(negedge CLK) ENABLE = 1'b0;
    #(T*5);
end
endtask

task ModoHalfDownPar(input integer ciclos_halfdownpar); //TEST EN MODO HALF, DOWN, PAR and ENABLE
begin
    $display("Caso 1: TEST EN MODO HALF UP PAR (%d ciclos)", ciclos_halfdownpar);
    HALF_FULL = 1'b1;
    UP_DOWN = 1'b0;
    #(T*2) RESET = 1'b1;
    @(negedge CLK) ENABLE = 1'b1;
    #(T*3/4) HALF_FULL = 1'b0;
    #(T*12)
    @(negedge CLK) ENABLE = 1'b0;
    #(T*5);
end
endtask

task ModoFullUp(input integer ciclos_fullup); //TEST EN MODO FULL, UP and ENABLE
begin
    $display("Caso 1: TEST EN MODO FULL UP (%d ciclos)", ciclos_fullup);
    HALF_FULL = 1'b1;
    UP_DOWN = 1'b1;
    #(T*2) RESET = 1'b1;
    @(negedge CLK) ENABLE = 1'b1;
    #(T*12)
    @(negedge CLK) ENABLE = 1'b0;
    #(T*5);
end
endtask

task ModoFullDown(input integer ciclos_fulldown); //TEST EN MODO FULL, DOWN and ENABLE
begin
    $display("Caso 1: TEST EN MODO FULL DOWN (%d ciclos)", ciclos_fulldown);
    HALF_FULL = 1'b1;
    UP_DOWN = 1'b0;
    #(T*2) RESET = 1'b1;
    @(negedge CLK) ENABLE = 1'b1;
    #(T*12)
    @(negedge CLK) ENABLE = 1'b0;
    #(T*5);
end
endtask

task Disable(input integer ciclos_dis); //TEST DISABLE
begin
    $display("Caso DISABLE (%0t ps)", $time);
    RESET = 1'b1;
    ENABLE = 1'b0;
    #(T*ciclos_dis);
end
endtask

endmodule
```

RTL Simulation:

 


Figura 2: RTL Simulation del controlador para un motor paso a paso con todas las tasks mencionadas arriba

Diseño de una máquina de estados para el juego de luces para el coche fantástico

Implementación en Verilog:

La implementación de *cartop_2* está dividida en 3 bloques:

- Bloco1: contiene el *counter2* y el *FSM_luces_kit_medvedev*
- Bloco2: contiene el *FSM_speed_mealy* y el *contador_up_down*
- Bloco3: *contador_variable*

FSM_luces_kit_medvedev:

```
module FSM_luces_Kit_medvedev (  
    input CLK, RESET, ENABLE,  
    output [7:0] LEDG  
);  
    reg [8:0] state;  
    parameter [8:0]  
        s1 = 9'b010000000,  
        s2 = 9'b001000000,  
        s3 = 9'b000100000,  
        s4 = 9'b000010000,  
        s5 = 9'b000001000,  
        s6 = 9'b000000100,  
        s7 = 9'b000000010,  
        s8 = 9'b000000001,  
        s9 = 9'b100000010,  
        s10 = 9'b100000100,  
        s11 = 9'b100001000,  
        s12 = 9'b100010000,  
        s13 = 9'b100100000,  
        s14 = 9'b101000000;  
    always @(posedge CLK or negedge RESET)  
    if(!RESET)  
        state <= s1;  
    else if (ENABLE)  
        case (state)  
            s1: state<=s2;  
            s2: state<=s3;  
            s3: state<=s4;  
            s4: state<=s5;  
            s5: state<=s6;  
            s6: state<=s7;  
            s7: state<=s8;  
            s8: state<=s9;  
            s9: state<=s10;  
            s10: state<=s11;  
            s11: state<=s12;  
            s12: state<=s13;  
            s13: state<=s14;  
            s14: state<=s1;  
            default: state<=s1;  
        endcase  
    assign LEDG = state [7:0];  
endmodule
```

Cartop_2:

```

module cartop_2(
    input CLOCK_50,
    input [1:0] SW,
    input [2:0] KEY,

    output [7:0] LEDG,
    output [7:0] LEDR
);
    wire counter2_variable;
    wire fsm_variable;

    bloco1 bloco1_inst
    (
        .SW(SW[0]), // input [0:0] SW_sig
        .CLOCK_50(CLOCK_50), // input CLOCK_50_sig
        .KEY(KEY[0]), // input [0:0] KEY_sig
        .enable(fsm_variable),
        .LEDG(LEDG), // output [7:0] LEDG_sig
        .counter2_variable(counter2_variable)
    );

    bloco2 bloco2_inst
    (
        .CLOCK_50(CLOCK_50), // input CLOCK_50_sig
        .KEY(KEY) // input [2:0] KEY_sig
    );
    .LEDR(LED[3:0]) // output [3:0] LEDR_sig

    bloco3 bloco3_inst
    (
        .clock(CLOCK_50), // input clock_sig
        .reset(KEY[0]), // input reset_sig
        .entrada(LED[3:0]), // input [width_counter-1:0] entrada_sig
        .enable(counter2_variable), // input enable_sig
        .modo(SW[1]), // input modo_sig
        .cuenta(LED[7:4]), // output [width_counter-1:0] cuenta_sig
        .fin_cuenta(fsm_variable) // output fin_cuenta_sig
    );

    defparam bloco3_inst.width_counter = 4;
endmodule

```

RTL Viewer:

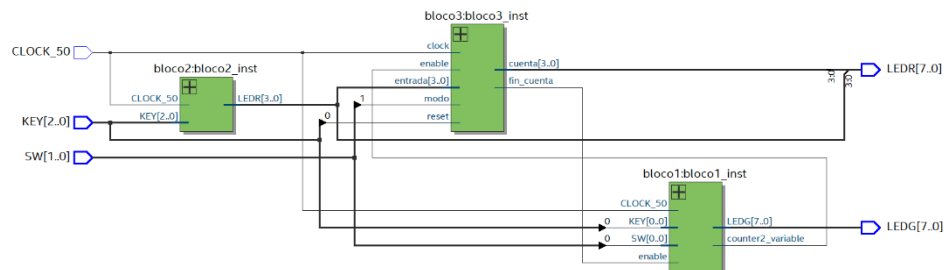


Figura 3: RTL Viewer del coche fantástico