



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Tarea 1

Diseño de Sistemas Secuenciales

Sistemas Digitales Programables

Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos

2020/2021

Irene Garcia do Amaral

Diseño de un decodificador de hexadecimal a 7-segmentos

Implementación en Verilog:

```
module decod (iHEX, o7SEG);
    input [3:0] iHEX;
    output reg [6:0] o7SEG;

    always @(iHEX)
    begin
        case (iHEX)
            // GFEDCBA
            4'h0 : o7SEG = 7'b1000000;
            4'h1 : o7SEG = 7'b1111001;
            4'h2 : o7SEG = 7'b0100100;
            4'h3 : o7SEG = 7'b0110000;
            4'h4 : o7SEG = 7'b0011001;
            4'h5 : o7SEG = 7'b0010010;
            4'h6 : o7SEG = 7'b0000010;
            4'h7 : o7SEG = 7'b1111000;
            4'h8 : o7SEG = 7'b0000000;
            4'h9 : o7SEG = 7'b0011000;
            4'ha : o7SEG = 7'b0001000;
            4'hb : o7SEG = 7'b0000011;
            4'hc : o7SEG = 7'b1000110;
            4'hd : o7SEG = 7'b0100001;
            4'he : o7SEG = 7'b0000110;
            4'hf : o7SEG = 7'b0001110;
            default : o7SEG = 7'b1111111;
        endcase
    end
endmodule
```

RTL Viewer:

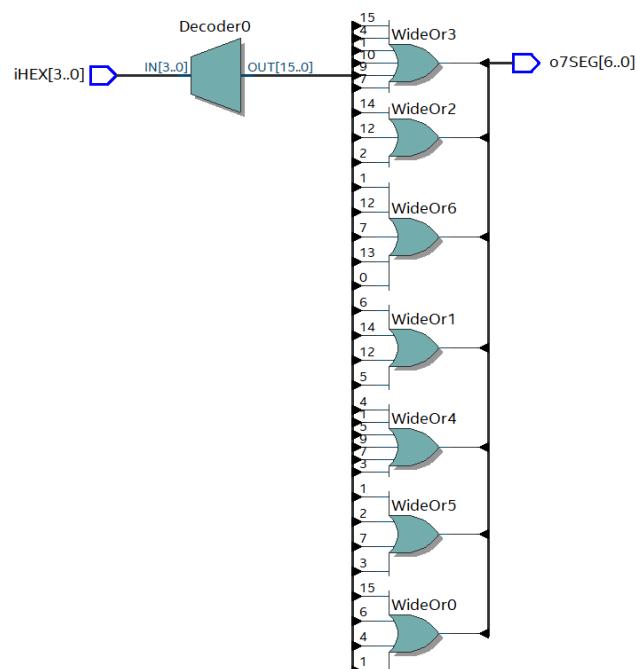


Figura 1: RTL Viewer del decodificador de hexadecimal a 7-segmentos

Diseño de un contador parametrizable

Implementación en Verilog:

```
module contador(iCLK, iRST_n, iENABLE, iUP_DOWN, oCOUNT, oTC);
    parameter fin_cuenta = 20;
    `include "MathFun.vh"
    parameter n = CLogB2(fin_cuenta-1);
    input iCLK, iRST_n, iENABLE, iUP_DOWN;
    output reg [n-1:0] oCOUNT;
    output oTC;

    always @(posedge iCLK or negedge iRST_n)
    begin
        if (!iRST_n)
            oCOUNT <= 0;
        else
            begin
                if (iENABLE == 1'b1)
                begin
                    if (iUP_DOWN) //modo UP
                    begin
                        if (oCOUNT == fin_cuenta-1)
                            oCOUNT <= 0;
                        else
                            oCOUNT <= oCOUNT +1;
                    end
                    else //modo DOWN
                    begin
                        if (oCOUNT == 0)
                            oCOUNT <= fin_cuenta -1;
                        else
                            oCOUNT <= oCOUNT -1;
                    end
                    //else oCOUNT <= oCOUNT; //HOLD si no hay ENABLE (línea desnecesaria)
                end
            end
    end

    assign oTC = (iUP_DOWN == 1 && oCOUNT == fin_cuenta-1) ? 1'b1 : (iUP_DOWN == 0 && oCOUNT == 0) ? 1'b1 : 1'b0;
endmodule
```

RTL Viewer:

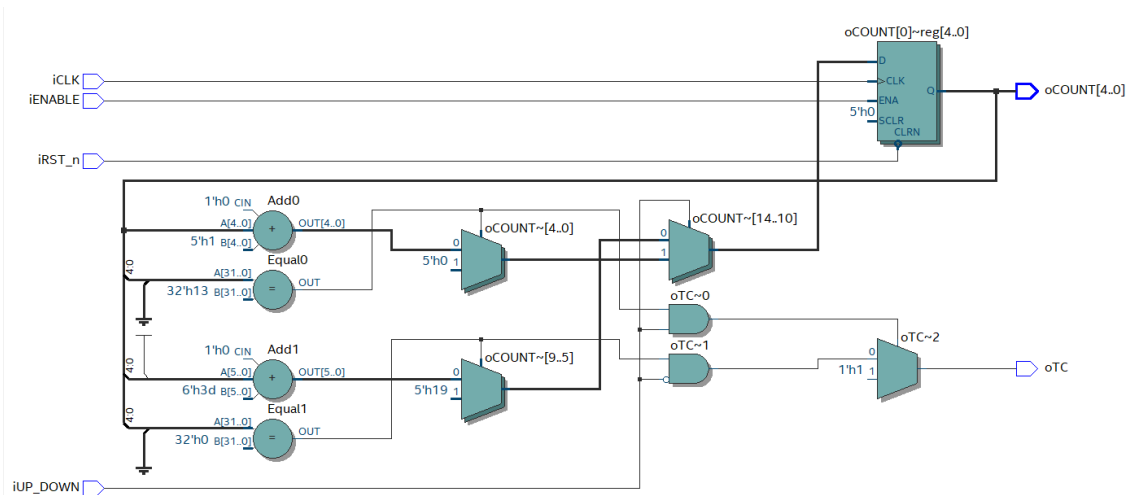


Figura 2: RTL Viewer del contador parametrizable

Waveform:

 


Figura 3: Waveform del contador parametrizable

Implementación del Testbench:

Utilizando un testbench han sido realizadas 6 tasks para simulación:

- Test de reset
- Test de contador en modo UP
- Test del enable e reset en modo UP
- Test de contador en modo DOWN
- Test del enable e reset en modo DOWN
- Test de disable

```
timescale 1ns/1ps

module tb_contador ();

    localparam T = 20;

    reg CLK, RST_n;
    reg ENABLE, UP_DOWN;

    wire [ 4:0 ] COUNT;
    wire TC;

    // Instanciación del DUT (Device Under Test)
    contador #(T.fin_cuenta(20)) DUT (
        .iCLK(CLK),
        .iRST_n(RST_n),
        .iENABLE(ENABLE),
        .iUP_DOWN(UP_DOWN),
        .oCOUNT(COUNT),
        .oTC(TC)
    );

    initial
    begin
        RST_n = 1'b0;
        CLK = 1'b0;
        ENABLE = 1'b0;
        UP_DOWN = 1'b1;

        $display("COMIENZA LA SIMULACIÓN!");
        #(T*1);

        caso1(5);
        caso2(6);
        reset(3);
        caso3(5);
        Disable(4);
        caso4(6);
        reset(4);

        $display("FIN DE SIMULACIÓN!");
        $stop;
    end
end
```

```

always
begin
    #(T/2) CLK <= ~CLK;
end

/* ----- ZONA DE TASK ----- */

task reset(input integer ciclos_reset); //TEST DE RESET
begin
    $display("Caso RESET (%d ciclos)", ciclos_reset);
    UP_DOWN = 1'b1;
    ENABLE = 1'b1;
    RST_n = 1'b0;
    #(T*ciclos_reset);
    RST_n = 1'b1;
end
endtask

task caso1(input integer ciclos1); //TEST EN MODO UP
begin
    $display("Caso 1: TEST EN MODO UP (%d ciclos)", ciclos1);
    UP_DOWN = 1'b1;
    #(T*2) RST_n = 1'b1;
    @(negedge CLK) ENABLE = 1'b1;
    #(T*22)
    @(negedge CLK) ENABLE = 1'b0;
    #(T*ciclos1);
end
endtask

task caso2(input integer ciclos2); //TEST COM ENABLE E RESET EN MODO UP
begin
    $display("Caso 2: TEST COM ENABLE E RESET ACTIVOS EN MODO UP (%d ciclos)", ciclos2);
    fork
        UP_DOWN = 1'b1;
        RST_n = 1'b1;
        ENABLE = 1'b1;
        #(T*2)ENABLE = 1'b0;
        #(T*4)ENABLE = 1'b1;
        #(T*ciclos2);
    join
end
endtask

task caso3(input integer ciclos3); //TEST EN MODO DOWN
begin
    $display("Caso 3: TEST EN MODO DOWN (%d ciclos)", ciclos3);
    UP_DOWN = 1'b0;
    #(T*2) RST_n = 1'b1;
    @(negedge CLK) ENABLE = 1'b1;
    #(T*22)
    @(negedge CLK) ENABLE = 1'b0;
    #(T*ciclos3);
end
endtask

task caso4(input integer ciclos4); //TEST COM ENABLE E RESET EN MODO DOWN
begin
    $display("Caso 4: TEST COM ENABLE E RESET ACTIVOS EN MODO DOWN (%d ciclos)", ciclos4);
    fork
        UP_DOWN = 1'b0;
        RST_n = 1'b1;
        ENABLE = 1'b1;
        #(T*2)ENABLE = 1'b0;
        #(T*4)ENABLE = 1'b1;
        #(T*ciclos4);
    join
end
endtask

task Disable(input integer ciclos_dis); //TEST DISABLE
begin
    $display("Caso DISABLE (%0t ps)", $time);
    RST_n = 1'b1;
    ENABLE = 1'b0;
    #(T*ciclos_dis);
end
endtask

endmodule

```

RTL Simulation:

 


Figura 4: RTL Simulation del contador parametrizable con todas las tasks mencionadas arriba

Diseño de un registro de desplazamiento

Implementación en Verilog:

```
module reg7shift(iCLK, iRST_n, iENABLE, iSR, oPR, oSR);
    input iCLK, iRST_n, iENABLE, iSR;
    output reg [6:0] oPR;
    output oSR;

    always @(posedge iCLK)
    begin
        if (!iRST_n)
            oPR <= 0;

        else if (iENABLE) //nao ha carga
            oPR[6:0] <= {iSR, oPR[6:1]};

        //else HOLD
    end

    assign oSR = oPR[0];
endmodule
```

RTL Viewer:

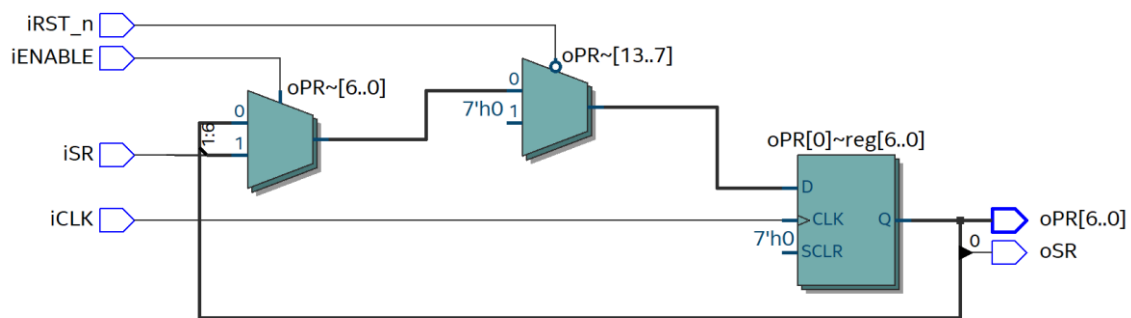


Figura 5: RTL Viewer del registro de desplazamiento

Waveform:

 


Figura 6: Waveform del registro de desplazamiento

Implementación del Testbench:

Utilizando un testbench han sido realizadas 3 tasks para simulación:

- Test de reset
- Test de enable
- Test de funcionamiento del bit de desplazamiento (0 e 1).

```

timescale 1ns/100ps
module tb_reg7shift ();
    localparam T = 20;
    reg iCLK, iRST_n, iENABLE, iSR;
    wire [6:0] oPR;
    wire oSR;

    reg7shift DUT
    (
        .iCLK(iCLK), // input iCLK_sig
        .iRST_n(iRST_n), // input iRST_n_sig
        .iENABLE(iENABLE), // input iENABLE_sig
        .iSR(iSR), // input iSR_sig
        .oPR(oPR), // output [N-1:0] oPR_sig
        .oSR(oSR) // output oSR_sig
    );

    //defparam reg7shift_inst.N = ;

    initial
    begin
        iCLK = 0;
        forever #(T/2) iCLK=~iCLK;
    end

    initial
    begin
        $display("COMIENZA LA SIMULACIÓN!");
        #(T*1);

        iENABLE = 1'b1;
        iSR = 1'b0;
        caso1 (5);
        Disable(2);
        reset(3);

        $display("FIN DE SIMULACIÓN!");
        $stop;
    end
end

/* ----- ZONA DE TASK ----- */
task reset(input integer ciclos_res);
begin
    $display("Caso reset (%d ciclos)", ciclos_res);

    iRST_n = 1'b0;
    repeat (ciclos_res) @(negedge iCLK);
    iRST_n = 1'b1;
    #(T*ciclos_res);
end
endtask

task Disable(input integer ciclos_en);
begin
    $display("Caso Disable (%d ciclos)", ciclos_en);

    iRST_n = 1'b1;
    iSR = 1'b1;

    @(negedge iCLK) iENABLE = 1'b0;
    #(T*2)
    @(negedge iCLK) iENABLE = 1'b1;
    #(T*ciclos_en);
end
endtask

task caso1 (input integer ciclos1);
begin
    $display("TEST DE FUNCIONAMIENTO DEL BIT DE DESPLAZAMIENTO (%d ciclos)", ciclos1);
    iRST_n = 1'b1;
    iENABLE = 1'b1;

    iSR = 1'b1;
    @(negedge iCLK);

    #(T*7) iSR = 1'b0;

    #(T*ciclos1);
end
endtask
endmodule

```

RTL Simulation:

 


Figura 7: RTL Simulation del registro de desplazamiento con todas las tasks mencionadas arriba

Diseño del juego de luces del coche fantástico

Implementación en Verilog:

```
module cartop
(
    input CLOCK_50,
    input [1:0] KEY, SW,
    output reg [7:0] LEDG
);
    wire cable, cable2;
    wire [6:0] salida_reg;

    contador contador_inst
    (
        .iCLK(CLOCK_50), // input iCLK_sig
        .iRST_n(KEY[0]), // input iRST_n_sig
        .iENABLE(SW[0]), // input iENABLE_sig
        .iUP_DOWN(1'b1), // input iUP_DOWN_sig
        .oCOUNT(oCOUNT_sig), // output [n-1:0] oCOUNT_sig (nao liga a nada)
        .oTC(cable) // output oTC_sig
    );

    defparam contador_inst.fin_cuenta = 12500000;
    //defparam contador_inst.n = ;

    reg7shift reg7shift_inst
    (
        .iCLK(CLOCK_50), // input iCLK_sig
        .iRST_n(KEY[0]), // input iRST_n_sig
        .iENABLE(cable), // input iENABLE_sig
        .iSR(~cable2), // input iSR_sig
        .oPR(salida_reg), // output [N-1:0] oPR_sig
        .oSR(cable2) // output oSR_sig
    );

    always @(salida_reg)
    begin
        case (salida_reg)
            7'b0000000: LEDG=8'b10000000;
            7'b1000000: LEDG=8'b01000000;
            7'b1100000: LEDG=8'b00100000;
            7'b1110000: LEDG=8'b00010000;
            7'b1111000: LEDG=8'b00001000;
            7'b1111100: LEDG=8'b00000100;
            7'b1111110: LEDG=8'b00000010;
            7'b1111111: LEDG=8'b00000001;
            7'b0111111: LEDG=8'b00000010;
            7'b0011111: LEDG=8'b00000100;
            7'b0001111: LEDG=8'b00001000;
            7'b0000111: LEDG=8'b00010000;
            7'b0000011: LEDG=8'b00100000;
            7'b0000001: LEDG=8'b01000000;
            default: LEDG=8'b10000000;
        endcase
    end
endmodule
```


RTL Viewer:

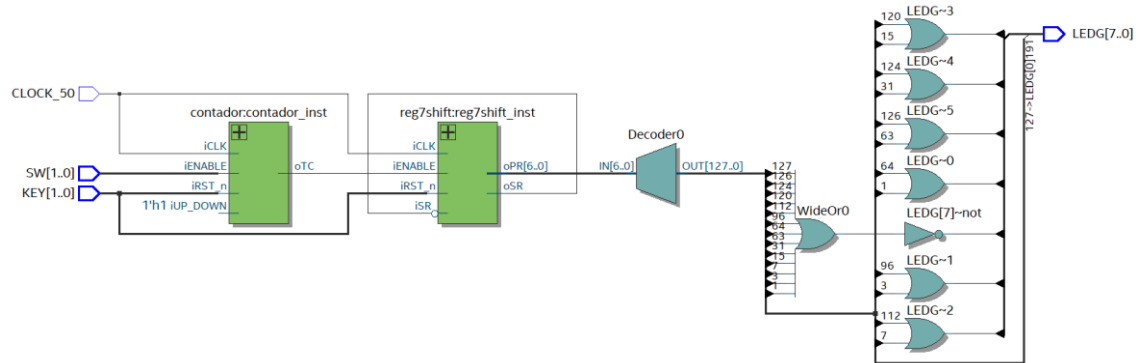


Figura 8: RTL Viewer del coche fantástico

Waveform:

 


Figura 9: Waveform del coche fantástico

Implementación del Testbench:

```
`timescale 1ns/100ps
module tb_cartop ();
    localparam T = 20;

    reg CLOCK_50;
    reg [1:0] KEY, SW;
    wire [7:0] LEDG;

    cartop cartop_inst
    [
        .CLOCK_50(CLOCK_50), // input CLOCK_50_sig
        .KEY(KEY), // input [1:0] KEY_sig --> RESET
        .SW(SW), // input [1:0] SW_sig --> ENABLE
        .LEDG(LEDG) // output [7:0] LEDG_sig
    ];

    initial
    begin
        CLOCK_50 = 0;
        forever #(T/2) CLOCK_50 = ~CLOCK_50;
    end

    initial
    begin
        $display("COMIENZA LA SIMULACIÓN!");
        #(T*1);

        SW = 1'b1;

        caso1(10);
        Disable(2);
        reset(3);

        $display("FIN DE SIMULACIÓN!");
        $stop;
    end
end
```

```

/* ----- ZONA DE TASK ----- */
task caso1 (input integer ciclos1);
begin
    $display("TEST DE FUNCIONAMIENTO (%d ciclos)", ciclos1);

    @(negedge CLOCK_50);
    KEY = 1'b0;
    SW = 1'b1;

    #(T*ciclos1);
end
endtask

task reset(input integer ciclos_res);
begin
    $display("Caso reset (%d ciclos)", ciclos_res);

    KEY = 1'b0;
    repeat (ciclos_res) @(negedge CLOCK_50);
    KEY = 1'b1;
    #(T*ciclos_res);
end
endtask

task Disable(input integer ciclos_en);
begin
    $display("Caso Disable (%d ciclos)", ciclos_en);

    KEY = 1'b1;

    @(negedge CLOCK_50) SW = 1'b0;
    #(T*2)
    @(negedge CLOCK_50) SW = 1'b1;
    #(T*ciclos_en);
end
endtask
endmodule

```

RTL Simulation:

 


Figura 10: RTL Simulation del coche fantástico