



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Tarea 3

Control y Visualización en una pantalla

Sistemas Digitales Programables

Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos

2020/2021

Irene Garcia do Amaral

Generación de las señales de sincronismo y datos de la pantalla LCD

Implementación en Verilog:

```

module lcd_sync
(
    input CLK, RST_n,
    output NCLK, GREST, HD, VD, DEN,
    output [9:0] fila,
    output [10:0] columna
);

    wire wire_h, wire_v;

    pll_ltm PLL
    (
        CLK, // input  iCLK_sig
        NCLK // output c0_sig
    );

    contador HCOUNT
    (
        .iCLK(NCLK), // input  iCLK_sig
        .iRST_n(RST_n), // input iRST_n_sig
        .iENABLE(1'b1), // input iENABLE_sig
        .iUP_DOWN(1'b1), // input iUP_DOWN_sig
        .oCOUNT(columna), // output [n-1:0] oCOUNT_sig
        .oTC(wire_h) // output oTC_sig
    );

    defparam HCOUNT.fin_cuenta = 1055;

    contador VCOUNT
    (
        .iCLK(NCLK), // input  iCLK_sig
        .iRST_n(RST_n), // input iRST_n_sig
        .iENABLE(wire_h), // input iENABLE_sig
        .iUP_DOWN(1'b1), // input iUP_DOWN_sig
        .oCOUNT(fila), // output [n-1:0] oCOUNT_sig
        .oTC(wire_v) // output oTC_sig
    );

    defparam VCOUNT.fin_cuenta = 525;

    assign HD =! wire_h;
    assign VD =! wire_v;

    assign GREST = RST_n;

    assign DEN = ((columna > 215 && columna < 1016) && (fila > 34 && fila < 515)) ? 1:0;

endmodule

```

RTL Viewer:

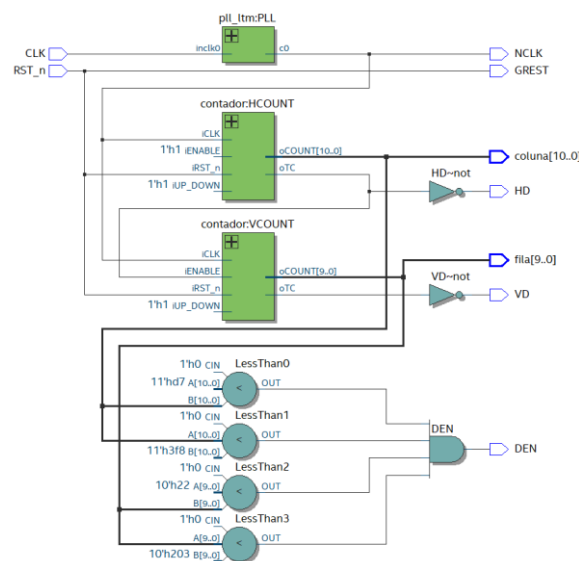


Figura 1: RTL Viewer de lcd_sync

Implementación del Testbench:

```

`timescale 1ns/100ps

module tb_lcd_sync01();
    localparam T = 20;
    reg CLK, RST_n;

    wire NCLK, HD, VD, GREST, DEN;
    wire [10:0] columna;
    wire [9:0] fila;

    lcd_sync DUT
    (
        .CLK(CLK), // input CLK_sig
        .RST_n(RST_n), // input RST_n_sig
        .NCLK(NCLK), // output NCLK_sig
        .GREST(GREST), // output GREST_sig
        .HD(HD), // output HD_sig
        .VD(VD), // output VD_sig
        .DEN(DEN), // output DEN_sig
        .fila(fila), // output [9:0] fila_sig
        .columna(columna) // output [10:0] columna_sig
    );

    initial
    begin
        CLK = 1'b0;
        RST_n = 1'b1;

        #(T*10)
        RST_n = 1'b0;
        #(T*3)
        RST_n = 1'b1;

        repeat (2*1055*525) @(posedge CLK);
        #(T*5);
    $stop;
    end

    always
    #(T/2) CLK <= ~CLK;
endmodule

```

RTL Simulation:

 


Figura 2: RTL Simulation de tb_lcd_sync01

Generación de barras de colores en la pantalla

Implementación en Verilog:

```
module barras_lcd
(
    input CLK,
    input RST_n,

    output NCLK,
    output GREST,
    output HD,
    output VD,
    output DEN,

    output reg [7:0] R,
    output reg [7:0] G,
    output reg [7:0] B
);

wire [10:0] columna;
wire [9:0] fila;

localparam integer larg = 100; //(1015-215)/8 ----> NAO SERVE PARA NADA

lcd_sync lcd_sync_inst
(
    .CLK(CLK), // input CLK_sig
    .RST_n(RST_n), // input RST_n_sig
    .NCLK(NCLK), // output NCLK_sig
    .GREST(GREST), // output GREST_sig
    .HD(HD), // output HD_sig
    .VD(VD), // output VD_sig
    .DEN(DEN), // output DEN_sig
    .fila(fila), // output [9:0] fila_sig
    .coluna(columna) // output [10:0] columna_sig
);

always @(columna)
begin
    if (columna > 215 && columna < 315)
    begin
        R = 8'b11111111;
        G = 8'b11111111;
        B = 8'b11111111;
    end
    else if (columna > 315 && columna < 415)
    begin
        R = 8'b11111111;
        G = 8'b11111111;
        B = 8'b00000000;
    end
    else if (columna > 415 && columna < 515)
    begin
        R = 8'b00000000;
        G = 8'b11111111;
        B = 8'b11111111;
    end
    else if (columna > 515 && columna < 615)
    begin
        R = 8'b00000000;
        G = 8'b11111111;
        B = 8'b00000000;
    end
    else if (columna > 615 && columna < 715)
    begin
        R = 8'b11111111;
        G = 8'b00000000;
        B = 8'b11111111;
    end
    else if (columna > 715 && columna < 815)
    begin
        R = 8'b11111111;
        G = 8'b00000000;
        B = 8'b00000000;
    end
    else if (columna > 815 && columna < 915)
    begin
        R = 8'b00000000;
        G = 8'b00000000;
        B = 8'b11111111;
    end
    else if (columna > 915 && columna < 1015)
    begin
        R = 8'b00000000;
        G = 8'b00000000;
        B = 8'b00000000;
    end
end
endmodule
```

Implementación del Testbench:

```
`timescale 1ns/100ps

module tb_barras_lcd();

    localparam T = 20;

    reg CLK;
    reg RST_n;

    wire NCLK;
    wire GREST;
    wire HD;
    wire VD;
    wire DEN;
    wire [7:0] R;
    wire [7:0] G;
    wire [7:0] B;

    integer fd;
    event cierraFichero;

    barras_lcd barras_lcd_inst
    (
        .CLK(CLK), // input CLK_sig
        .RST_n(RST_n), // input RST_n_sig
        .NCLK(NCLK), // output NCLK_sig
        .GREST(GREST), // output GREST_sig
        .HD(HD), // output HD_sig
        .VD(VD), // output VD_sig
        .DEN(DEN), // output DEN_sig
        .R(R), // output [7:0] R_sig
        .G(G), // output [7:0] G_sig
        .B(B), // output [7:0] B_sig
    );

    always
    #(T/2) CLK <= ~CLK;

    initial
    begin
        $display("INICIO SIMULACION!\n");

        CLK = 1'b0;
        RST_n = 1'b1;

        #(T*10)
        RST_n = 1'b0;
        #(T*3)
        RST_n = 1'b1;

        @(posedge VD);
        #(T*5);
        $display("FIN SIMULACION\n");
        ->cierraFichero;
        #(T);
        $stop;
    end

    initial
    begin
        fd = $fopen("vga.txt", "w");
        @(cierraFichero);
        disable guardaFichero;
        $display("Cierro Fichero");
        $fclose(fd);
    end

    initial forever begin: guardaFichero
        @(posedge NCLK)
        $fwrite(fd, "%0t ps: %b %b %b %b %b %b \n", $time, HD, VD, DEN, R, G, B);
    end

endmodule
```

RTL Simulation:

 


Figura 3: RTL Simulation de tb_barras_lcd

Screen Simulator:

 


Figura 4: Screen Simulator del fichero txt generado en el testbench tb_barras_lcd



Figura 5: Visualización de las barras de colores en la pantalla LTM

Visualización de una imagen en la pantalla

Implementación en Verilog:

```
module imagen_lcd
(
    input CLK,
    input RST_n,

    output NCLK,
    output GREST,
    output HD,
    output VD,
    output DEN,
    output [7:0] R,
    output [7:0] G,
    output [7:0] B
);
    wire [10:0] coluna;
    wire [9:0] fila;

    wire [16:0] address;
    wire [15:0] data;

    wire [7:0] filax2;
    wire [8:0] colunax2;

    lcd_sync lcd_sync_inst
    (
        .CLK(CLK), // input CLK_sig
        .RST_n(RST_n), // input RST_n_sig
        .NCLK(NCLK), // output NCLK_sig
        .GREST(GREST), // output GREST_sig
        .HD(HD), // output HD_sig
        .VD(VD), // output VD_sig
        .DEN(DEN), // output DEN_sig
        .fila(fila), // output [9:0] fila_sig
        .coluna(coluna) // output [10:0] coluna_sig
    );

    assign filax2 = (fila-35) >> 1; //fila/coluna - backporch tirando 1 bit para fazer zoom
    assign colunax2 = (coluna-215) >> 1;
    assign address = {filax2, colunax2};

    ROM_image ROM_image_inst
    (
        .address(address),
        .clock(NCLK),
        .q(data)
    );

    assign R = {data[15:11], data[15:13]};
    assign G = {data[10:5], data[10:9]};
    assign B = {data[4:0], data[4:2]};
endmodule
```

Implementación del Testbench:

Nota: No ha sido posible generar el documento txt para el *Screen Simulator* porque en el *RTL Simulation* los valores de R, G y B permanecen a zero.

```
`timescale 1ns/100ps

module tb_img();
    localparam T = 20;

    reg CLK;
    reg RST_n;

    wire NCLK;
    wire GREST;
    wire HD;
    wire VD;
    wire DEN;
    wire [7:0] R;
    wire [7:0] G;
    wire [7:0] B;

    integer fd;
    event cierraFichero;

    imagen_lcd imagen_lcd_inst
    (
        .CLK(CLK),          // input  CLK_sig
        .RST_n(RST_n),      // input  RST_n_sig
        .NCLK(NCLK),        // output NCLK_sig
        .GREST(GREST),     // output GREST_sig
        .HD(HD),            // output HD_sig
        .VD(VD),            // output VD_sig
        .DEN(DEN),          // output DEN_sig
        .R(R),              // output [7:0] R_sig
        .G(G),              // output [7:0] G_sig
        .B(B)               // output [7:0] B_sig
    );

    always
        #(T/2) CLK <= ~CLK;

    initial
    begin
        $display("INICIO SIMULACION!\n");

        CLK = 1'b0;
        RST_n = 1'b1;

        #(T*10)
        RST_n = 1'b0;
        #(T*3)
        RST_n = 1'b1;

        @(posedge VD);
        #(T*5);
        $display("FIN SIMULACION\n");
        ->cierraFichero;
        #(T);
        $stop;
    end

    initial
    begin
        fd = $fopen("img.txt", "w");
        @(cierraFichero);
        disable guardaFichero;
        $display("Cierro Fichero");
        $fclose(fd);
    end

    initial forever begin: guardaFichero
        @(posedge NCLK)
        $fwrite(fd, "%t ps: %b %b %b %b %b %b \n", $time, HD, VD, DEN, R, G, B);
    end

endmodule
```




Figura 6: Visualización de una imagen en la pantalla LTM

Visualización de caracteres en la pantalla

Implementación en Verilog:

```
module caracteres_lcd
(
    input CLK,
    input RST_n,

    output NCLK,
    output GREST,
    output HD,
    output VD,
    output DEN,
    output reg [7:0] R,
    output reg [7:0] G,
    output reg [7:0] B
);

    wire [10:0] columna;
    wire [9:0] fila;

    wire [16:0] address;
    wire [15:0] data;

    wire [7:0] filax2;
    wire [8:0] colunax2;

    reg [9:0] address_char;
    wire [7:0] data_char;
    reg pixel_on_off;

    lcd_sync lcd_sync_inst
    (
        .CLK(CLK), // input CLK_sig
        .RST_n(RST_n), // input RST_n_sig
        .NCLK(NCLK), // output NCLK_sig
        .GREST(GREST), // output GREST_sig
        .HD(HD), // output HD_sig
        .VD(VD), // output VD_sig
        .DEN(DEN), // output DEN_sig
        .fila(fila), // output [9:0] fila_sig
        .coluna(columna) // output [10:0] columna_sig
    );

    assign filax2 = (fila-35) >> 1; //fila/columna - backporch tirando 1 bit para fazer zoom
    assign colunax2 = (columna-215) >> 1;
    assign address = {filax2, colunax2};

    ROM_image ROM_image_inst
    (
        .address(address),
        .clock(NCLK),
        .q(data)
    );
endmodule
```

```

ROM_char ROM_char_inst
(
    .address(address_char) , // input [8:0] address_sig
    .clock(NCLK) , // input clock_sig
    .q(data_char) // output [7:0] q_sig
);

//mux de dados de saída
always @(data_char, coluna)
begin
    if(coluna > 215 && coluna < 250)
    begin
        address_char = {6'o11, fila[4:2]};
        case (coluna[4:2]) //0:2 normal; 4:2 ampliado
        0: pixel_on_off = data_char[7];
        1: pixel_on_off = data_char[6];
        2: pixel_on_off = data_char[5];
        3: pixel_on_off = data_char[4];
        4: pixel_on_off = data_char[3];
        5: pixel_on_off = data_char[2];
        6: pixel_on_off = data_char[1];
        7: pixel_on_off = data_char[0];
        default: pixel_on_off = data_char[0];
        endcase
    end
    if(coluna > 250 && coluna < 285)
    begin
        address_char = {6'o22, fila[4:2]};
        case (coluna[4:2]) //0:2 normal; 4:2 ampliado
        0: pixel_on_off = data_char[7];
        1: pixel_on_off = data_char[6];
        2: pixel_on_off = data_char[5];
        3: pixel_on_off = data_char[4];
        4: pixel_on_off = data_char[3];
        5: pixel_on_off = data_char[2];
        6: pixel_on_off = data_char[1];
        7: pixel_on_off = data_char[0];
        default: pixel_on_off = data_char[0];
        endcase
    end
    if(coluna > 285 && coluna < 320)
    begin
        address_char = {6'o05, fila[4:2]};
        case (coluna[4:2]) //0:2 normal; 4:2 ampliado
        0: pixel_on_off = data_char[7];
        1: pixel_on_off = data_char[6];
        2: pixel_on_off = data_char[5];
        3: pixel_on_off = data_char[4];
        4: pixel_on_off = data_char[3];
        5: pixel_on_off = data_char[2];
        6: pixel_on_off = data_char[1];
        7: pixel_on_off = data_char[0];
        default: pixel_on_off = data_char[0];
        endcase
    end
    if(coluna > 320 && coluna < 355)
    begin
        address_char = {6'o16, fila[4:2]};
        case (coluna[4:2]) //0:2 normal; 4:2 ampliado
        0: pixel_on_off = data_char[7];
        1: pixel_on_off = data_char[6];
        2: pixel_on_off = data_char[5];
        3: pixel_on_off = data_char[4];
        4: pixel_on_off = data_char[3];
        5: pixel_on_off = data_char[2];
        6: pixel_on_off = data_char[1];
        7: pixel_on_off = data_char[0];
        default: pixel_on_off = data_char[0];
        endcase
    end
    if(coluna > 355 && coluna < 390)
    begin
        address_char = {6'o05, fila[4:2]};
        case (coluna[4:2]) //0:2 normal; 4:2 ampliado
        0: pixel_on_off = data_char[7];
        1: pixel_on_off = data_char[6];
        2: pixel_on_off = data_char[5];
        3: pixel_on_off = data_char[4];
        4: pixel_on_off = data_char[3];
        5: pixel_on_off = data_char[2];
        6: pixel_on_off = data_char[1];
        7: pixel_on_off = data_char[0];
        default: pixel_on_off = data_char[0];
        endcase
    end
end

```

```

if(coluna > 390 && columna < 425)
begin
pixel_on_off = 0;
/*
case (columna[4:2])
0: pixel_on_off = data_char[7]; //0:2 normal; 4:2 ampliado
1: pixel_on_off = data_char[6];
2: pixel_on_off = data_char[5];
3: pixel_on_off = data_char[4];
4: pixel_on_off = data_char[3];
5: pixel_on_off = data_char[2];
6: pixel_on_off = data_char[1];
7: pixel_on_off = data_char[0];
default: pixel_on_off = data_char[0];
endcase
*/
end

if(coluna > 425 && columna < 460)
begin
address_char = {6'o07, fila[4:2]};
case (columna[4:2])
0: pixel_on_off = data_char[7]; //0:2 normal; 4:2 ampliado
1: pixel_on_off = data_char[6];
2: pixel_on_off = data_char[5];
3: pixel_on_off = data_char[4];
4: pixel_on_off = data_char[3];
5: pixel_on_off = data_char[2];
6: pixel_on_off = data_char[1];
7: pixel_on_off = data_char[0];
default: pixel_on_off = data_char[0];
endcase
end

if(coluna > 460 && columna < 495)
begin
address_char = {6'o01, fila[4:2]};
case (columna[4:2])
0: pixel_on_off = data_char[7]; //0:2 normal; 4:2 ampliado
1: pixel_on_off = data_char[6];
2: pixel_on_off = data_char[5];
3: pixel_on_off = data_char[4];
4: pixel_on_off = data_char[3];
5: pixel_on_off = data_char[2];
6: pixel_on_off = data_char[1];
7: pixel_on_off = data_char[0];
default: pixel_on_off = data_char[0];
endcase
end

if(coluna > 495 && columna < 530)
begin
address_char = {6'o22, fila[4:2]};
case (columna[4:2])
0: pixel_on_off = data_char[7]; //0:2 normal; 4:2 ampliado
1: pixel_on_off = data_char[6];
2: pixel_on_off = data_char[5];
3: pixel_on_off = data_char[4];
4: pixel_on_off = data_char[3];
5: pixel_on_off = data_char[2];
6: pixel_on_off = data_char[1];
7: pixel_on_off = data_char[0];
default: pixel_on_off = data_char[0];
endcase
end

if(coluna > 530 && columna < 565)
begin
address_char = {6'o03, fila[4:2]};
case (columna[4:2])
0: pixel_on_off = data_char[7]; //0:2 normal; 4:2 ampliado
1: pixel_on_off = data_char[6];
2: pixel_on_off = data_char[5];
3: pixel_on_off = data_char[4];
4: pixel_on_off = data_char[3];
5: pixel_on_off = data_char[2];
6: pixel_on_off = data_char[1];
7: pixel_on_off = data_char[0];
default: pixel_on_off = data_char[0];
endcase
end

if(coluna > 565 && columna < 600)
begin
address_char = {6'o11, fila[4:2]};
case (columna[4:2])
0: pixel_on_off = data_char[7]; //0:2 normal; 4:2 ampliado
1: pixel_on_off = data_char[6];
2: pixel_on_off = data_char[5];
3: pixel_on_off = data_char[4];
4: pixel_on_off = data_char[3];
5: pixel_on_off = data_char[2];
6: pixel_on_off = data_char[1];
7: pixel_on_off = data_char[0];
default: pixel_on_off = data_char[0];
endcase
end

```

```

begin
    if(coluna > 600 && columna < 635)
    begin
        address_char = {6'o01, fila[4:2]};
        case (columna[4:2])
        //0:2 normal; 4:2 ampliado
        0: pixel_on_off = data_char[7];
        1: pixel_on_off = data_char[6];
        2: pixel_on_off = data_char[5];
        3: pixel_on_off = data_char[4];
        4: pixel_on_off = data_char[3];
        5: pixel_on_off = data_char[2];
        6: pixel_on_off = data_char[1];
        7: pixel_on_off = data_char[0];
        default: pixel_on_off = data_char[0];
        endcase
    end
end

begin
    if(coluna > 635 && columna < 670)
    begin
        pixel_on_off = 0;
        /*
        case (columna[4:2])
        //0:2 normal; 4:2 ampliado
        0: pixel_on_off = data_char[7];
        1: pixel_on_off = data_char[6];
        2: pixel_on_off = data_char[5];
        3: pixel_on_off = data_char[4];
        4: pixel_on_off = data_char[3];
        5: pixel_on_off = data_char[2];
        6: pixel_on_off = data_char[1];
        7: pixel_on_off = data_char[0];
        default: pixel_on_off = data_char[0];
        endcase
        */
    end
end

begin
    if(coluna > 670 && columna < 705)
    begin
        address_char = {6'o01, fila[4:2]};
        case (columna[4:2])
        //0:2 normal; 4:2 ampliado
        0: pixel_on_off = data_char[7];
        1: pixel_on_off = data_char[6];
        2: pixel_on_off = data_char[5];
        3: pixel_on_off = data_char[4];
        4: pixel_on_off = data_char[3];
        5: pixel_on_off = data_char[2];
        6: pixel_on_off = data_char[1];
        7: pixel_on_off = data_char[0];
        default: pixel_on_off = data_char[0];
        endcase
    end
end

begin
    if(coluna > 705 && columna < 740)
    begin
        address_char = {6'o15, fila[4:2]};
        case (columna[4:2])
        //0:2 normal; 4:2 ampliado
        0: pixel_on_off = data_char[7];
        1: pixel_on_off = data_char[6];
        2: pixel_on_off = data_char[5];
        3: pixel_on_off = data_char[4];
        4: pixel_on_off = data_char[3];
        5: pixel_on_off = data_char[2];
        6: pixel_on_off = data_char[1];
        7: pixel_on_off = data_char[0];
        default: pixel_on_off = data_char[0];
        endcase
    end
end

begin
    if(coluna > 740 && columna < 775)
    begin
        address_char = {6'o01, fila[4:2]};
        case (columna[4:2])
        //0:2 normal; 4:2 ampliado
        0: pixel_on_off = data_char[7];
        1: pixel_on_off = data_char[6];
        2: pixel_on_off = data_char[5];
        3: pixel_on_off = data_char[4];
        4: pixel_on_off = data_char[3];
        5: pixel_on_off = data_char[2];
        6: pixel_on_off = data_char[1];
        7: pixel_on_off = data_char[0];
        default: pixel_on_off = data_char[0];
        endcase
    end
end

begin
    if(coluna > 775 && columna < 810)
    begin
        address_char = {6'o22, fila[4:2]};
        case (columna[4:2])
        //0:2 normal; 4:2 ampliado
        0: pixel_on_off = data_char[7];
        1: pixel_on_off = data_char[6];
        2: pixel_on_off = data_char[5];
        3: pixel_on_off = data_char[4];
        4: pixel_on_off = data_char[3];
        5: pixel_on_off = data_char[2];
        6: pixel_on_off = data_char[1];
        7: pixel_on_off = data_char[0];
        default: pixel_on_off = data_char[0];
        endcase
    end
end

```

```

        if(coluna > 810 && columna < 845)
        begin
            address_char = {6'o01, fila[4:2]};
            case (coluna[4:2]) //0:2 normal; 4:2 ampliado
            0: pixel_on_off = data_char[7];
            1: pixel_on_off = data_char[6];
            2: pixel_on_off = data_char[5];
            3: pixel_on_off = data_char[4];
            4: pixel_on_off = data_char[3];
            5: pixel_on_off = data_char[2];
            6: pixel_on_off = data_char[1];
            7: pixel_on_off = data_char[0];
            default: pixel_on_off = data_char[0];
            endcase
        end

        if(coluna > 845 && columna < 880)
        begin
            address_char = {6'o14, fila[4:2]};
            case (coluna[4:2]) //0:2 normal; 4:2 ampliado
            0: pixel_on_off = data_char[7];
            1: pixel_on_off = data_char[6];
            2: pixel_on_off = data_char[5];
            3: pixel_on_off = data_char[4];
            4: pixel_on_off = data_char[3];
            5: pixel_on_off = data_char[2];
            6: pixel_on_off = data_char[1];
            7: pixel_on_off = data_char[0];
            default: pixel_on_off = data_char[0];
            endcase
        end

        if(coluna > 880 && columna < 915)
        begin
            pixel_on_off = 0;
            /*
            case (coluna[4:2]) //0:2 normal; 4:2 ampliado
            0: pixel_on_off = data_char[7];
            1: pixel_on_off = data_char[6];
            2: pixel_on_off = data_char[5];
            3: pixel_on_off = data_char[4];
            4: pixel_on_off = data_char[3];
            5: pixel_on_off = data_char[2];
            6: pixel_on_off = data_char[1];
            7: pixel_on_off = data_char[0];
            default: pixel_on_off = data_char[0];
            endcase
            */
        end

        if(coluna > 915 && columna < 950)
        begin
            pixel_on_off = 0;
            /*
            case (coluna[4:2]) //0:2 normal; 4:2 ampliado
            0: pixel_on_off = data_char[7];
            1: pixel_on_off = data_char[6];
            2: pixel_on_off = data_char[5];
            3: pixel_on_off = data_char[4];
            4: pixel_on_off = data_char[3];
            5: pixel_on_off = data_char[2];
            6: pixel_on_off = data_char[1];
            7: pixel_on_off = data_char[0];
            default: pixel_on_off = data_char[0];
            endcase
            */
        end

        if(coluna > 950 && columna < 985)
        begin
            pixel_on_off = 0;
            /*
            case (coluna[4:2]) //0:2 normal; 4:2 ampliado
            0: pixel_on_off = data_char[7];
            1: pixel_on_off = data_char[6];
            2: pixel_on_off = data_char[5];
            3: pixel_on_off = data_char[4];
            4: pixel_on_off = data_char[3];
            5: pixel_on_off = data_char[2];
            6: pixel_on_off = data_char[1];
            7: pixel_on_off = data_char[0];
            default: pixel_on_off = data_char[0];
            endcase
            */
        end

        if(coluna > 985 && columna < 1015)
        begin
            pixel_on_off = 0;
            /*
            case (coluna[4:2]) //0:2 normal; 4:2 ampliado
            0: pixel_on_off = data_char[7];
            1: pixel_on_off = data_char[6];
            2: pixel_on_off = data_char[5];
            3: pixel_on_off = data_char[4];
            4: pixel_on_off = data_char[3];
            5: pixel_on_off = data_char[2];
            6: pixel_on_off = data_char[1];
            7: pixel_on_off = data_char[0];
            default: pixel_on_off = data_char[0];
            endcase
            */
        end
    
```

```

end
end
//selecao de cor
always @(pixel_on_off)
begin
if (pixel_on_off)
begin
R = 8'b10101101;
G = 8'b11111111;
B = 8'b00101111;

end

else
begin
R = {data[15:11], data[15:13]};
G = {data[10:5], data[10:9]};
B = {data[4:0], data[4:2]};
end
end
endmodule

```

Implementación del Testbench:

Nota: No ha sido posible generar el documento txt para el *Screen Simulator* porque en el *RTL Simulation* los valores de R, G y B permanecen a zero.

```

`timescale 1ns/100ps

module tb_char();
localparam T = 20;

reg CLK;
reg RST_n;

wire NCLK;
wire GREST;
wire HD;
wire VD;
wire DEN;
wire [7:0] R;
wire [7:0] G;
wire [7:0] B;

integer fd;
event cierraFichero;

caracteres_lcd caracteres_lcd_inst
(
.CLK(CLK), // input CLK_sig
.RST_n(RST_n), // input RST_n_sig
.NCLK(NCLK), // output NCLK_sig
.GREST(GREST), // output GREST_sig
.HD(HD), // output HD_sig
.VD(VD), // output VD_sig
.DEN(DEN), // output DEN_sig
.R(R), // output [7:0] R_sig
.G(G), // output [7:0] G_sig
.B(B), // output [7:0] B_sig
);

always
#(T/2) CLK <= ~CLK;

initial
begin
$display("INICIO SIMULACION!\n");

CLK = 1'b0;
RST_n = 1'b1;

#(T*10)
RST_n = 1'b0;
#(T*3)
RST_n = 1'b1;

```

```

@(posedge VD);
#(T*5);
$display("FIN SIMULACION\n");
->cierraFichero;
#(T);
$stop;
end

initial
begin
fd = $fopen("char.txt", "w");
@(cierraFichero);
disable guardaFichero;
$display("Cierro Fichero");
$fclose(fd);
end

initial forever begin: guardaFichero
@(posedge CLK)
$fwrite(fd, "%0t ns: %b %b %b %b %b %b \n", $time, HD, VD, DEN, R, G, B);
end

endmodule

```

 


Figura 7: Visualización de una imagen y caracteres en la pantalla LTM